


Calcolatori Elettronici T
Ingegneria Informatica

DLX: implementazione *sequenziale*



Datapath e Unità di Controllo

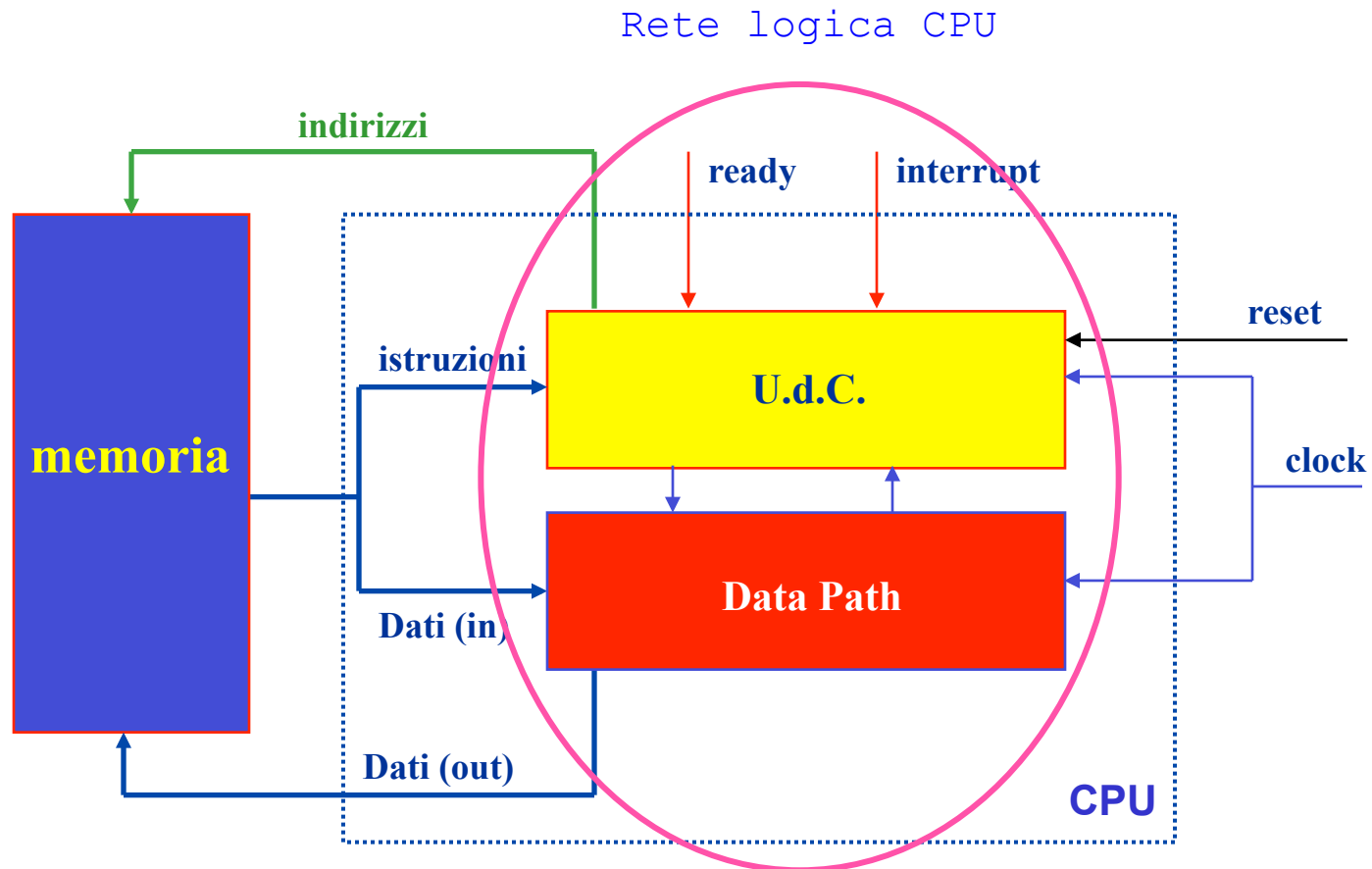
- La struttura di una CPU, come tutte le reti logiche sincrone che elaborano dati, può essere strutturata in due blocchi: **Unità di Controllo** e **Datapath**
- La CPU, per funzionare, ha bisogno della **memoria esterna** su cui risiedono il **programma** e i **dati**



Datapath e Unità di Controllo

- **Datapath**: contiene tutte le unità di elaborazione ed i registri necessari per l'esecuzione delle istruzioni della CPU. Ogni istruzione appartenente all'ISA è eseguita mediante una successione di *operazioni elementari*, dette *micro-operazioni*
- **Micro-operazione**: operazione eseguita all'interno del DATAPATH *in un ciclo di clock* (esempi: trasferimento di un dato da un registro ad un altro registro, elaborazione ALU)
- **Unità di Controllo**: è una RSS che in ogni ciclo di clock invia un ben preciso insieme di segnali di controllo al DATAPATH al fine di specificare l'esecuzione di una determinata *micro-operazione*

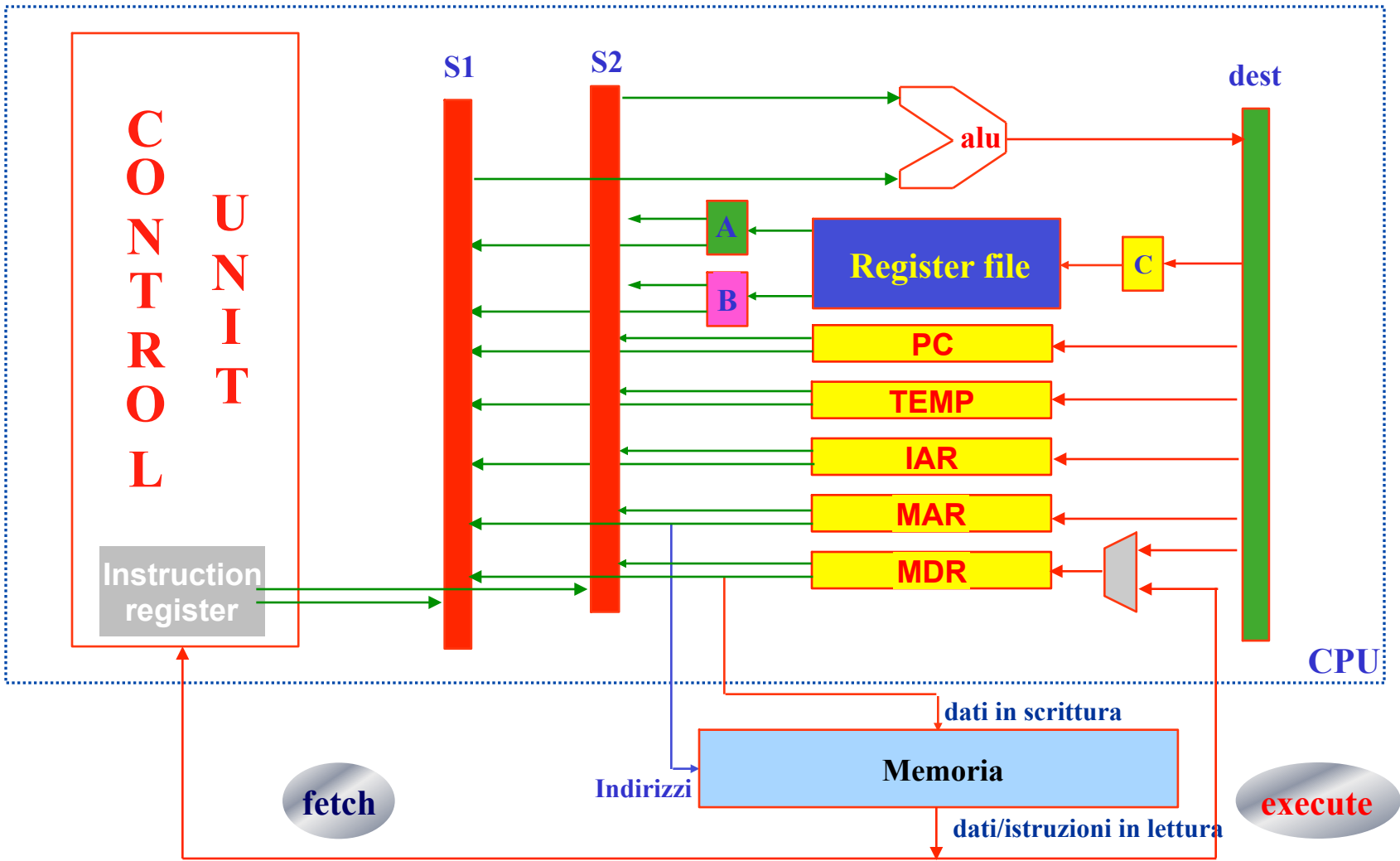Struttura del DLX (esecuzione sequenziale)



Parallelismo dell' architettura: **32 bit**
(bus, alu e registri hanno parallelismo **32**)

I segnali di controllo non sono riportati !

I registri del DLX (tutti a 32 bit)

A parte il Register File questi registri NON sono accessibili al programmatore. In alcuni casi istruzioni speciali per accedere ad alcuni (e.g., IAR)

- **Register file:** 32 General Purpose Registers R0...R31 con R0=0
- **IAR:** Interrupt Address Register - Deposito dell'indirizzo di ritorno in caso di interruzione
- **PC:** Program Counter
- **MAR:** Memory Address Register - Contiene l'indirizzo del dato da scrivere o leggere in memoria
- **IR:** Instruction Register - Contiene l'istruzione attualmente in esecuzione
- **TEMP:** Temporary Register - Registro di deposito temporaneo di risultati
- **MDR:** Memory Data Register - Registro di transito temporaneo dei dati da e per la memoria
- **A e B:** Registri di uscita dal Register File

Funzioni della ALU

Dest (uscite) - 4 bit di comando

S1 + S2

S1 - S2

S1 and S2

S1 or S2

S1 exor S2

Shift S1 a sinistra di S2 posizioni

Shift S1 a destra di S2 posizioni

Shfit S1 aritmetico a destra di S2 posizioni

S1

S2

0

1

Flag di uscita

Zero

Segno negativo

Carry

- La ALU è una rete PURAMENTE combinatoria
- Non esiste nel DLX un *registro di flag*

Trasferimento dati sul datapath

- I bus S1 ed S2 sono multiplexati (tri-state) con parallelismo 32 bit.
- I registri campionano **sul fronte positivo** del clock, hanno due porte di uscita O1 e O2 per i due bus (o i registri A e B) e dispongono di tre ingressi di controllo:
 - un ingresso di **Write Enable (WE*)** ed uno di **Output Enable** per ogni porta di uscita, una per ogni bus S1 e S2 (**OE1*** e **OE2***).
- Al fine di valutare la massima frequenza a cui è possibile far funzionare il datapath è importante conoscere le seguenti temporizzazioni:
 - **$T_C(max)$** : ritardo max tra il fronte positivo del clock e l'istante in cui i segnali di controllo generati dall'unità di controllo sono validi;
 - **$T_{OE}(max)$** : ritardo max tra l'arrivo del segnale OE e l'istante in cui i dati del registro sono disponibili sul bus;
 - **$T_{ALU}(max)$** : ritardo massimo introdotto dalla ALU;
 - **$T_{SU}(min)$** : tempo di *set-up* minimo dei registri (requisito minimo per il corretto campionamento da parte dei registri).
- La massima frequenza di funzionamento del data path si calcola come segue:


$$T_{CK} > T_C(max) + T_{OE}(max) + T_{ALU}(max) + T_{SU}(min)$$

$$f_{CK}(max) = 1/T_{CK}$$

Esempio : esecuzione della microistruzione
 $R_{in} \leftarrow R_{out}$

I segnali in blu (segnali di controllo) provengono dall' Unità di Controllo

Clock sempre collegato:
write enable !

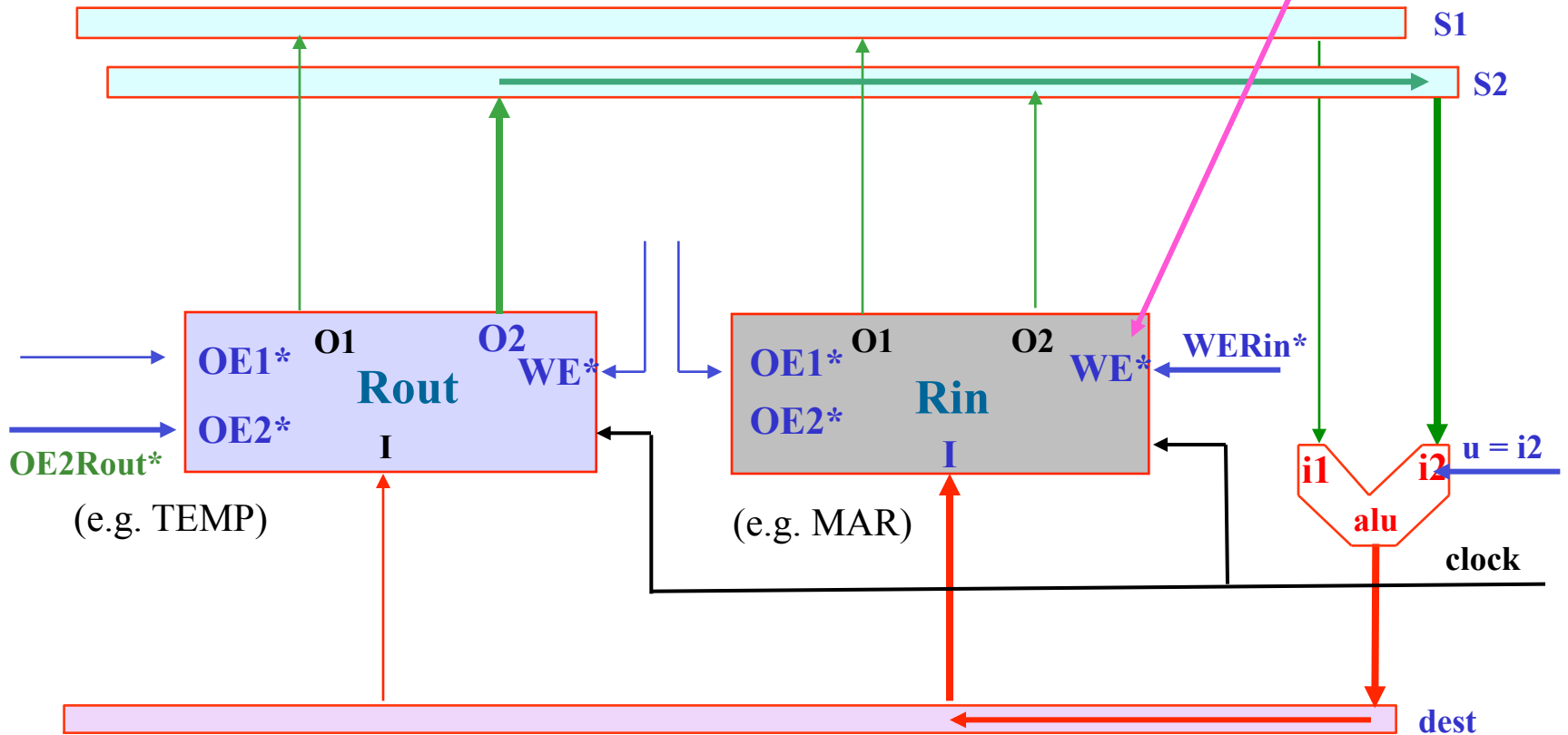

I segnali di controllo in grassetto sono attivi nel ciclo di clock in cui il micro-step $R_{in} \leftarrow R_{out}$ viene eseguito


Il progetto dell'Unità di Controllo

- Una volta definito il Set di Istruzioni e progettato il DATAPATH, il passo successivo del progetto di una CPU è il progetto dell' Unità di Controllo (*CONTROLLER*).
- Il CONTROLLER è una RSS: il suo funzionamento può essere specificato tramite un *diagramma degli stati*.
- Il CONTROLLER (come tutte le RSS) permane in un determinato stato per un ciclo di clock e transita (*può transitare*) da uno stato all' altro in corrispondenza degli istanti di sincronismo (fronti del clock).
- Ad ogni stato corrisponde quindi un ciclo di clock. Le *micro-operazioni* che devono essere eseguite in quel ciclo di clock sono specificate (in linguaggio RTL) nel diagramma degli stati che descrive il funzionamento del CONTROLLER *all'interno degli stati*.
- A partire dalla descrizione RTL si sintetizzano poi i segnali di controllo che devono essere inviati al DATAPATH per eseguire le operazioni elementari associate ad ogni stato.


Il diagramma degli stati del controller

Qui non si sa ancora quale sia l'istruzione ma il trasferimento ai registri è fatto comunque !!

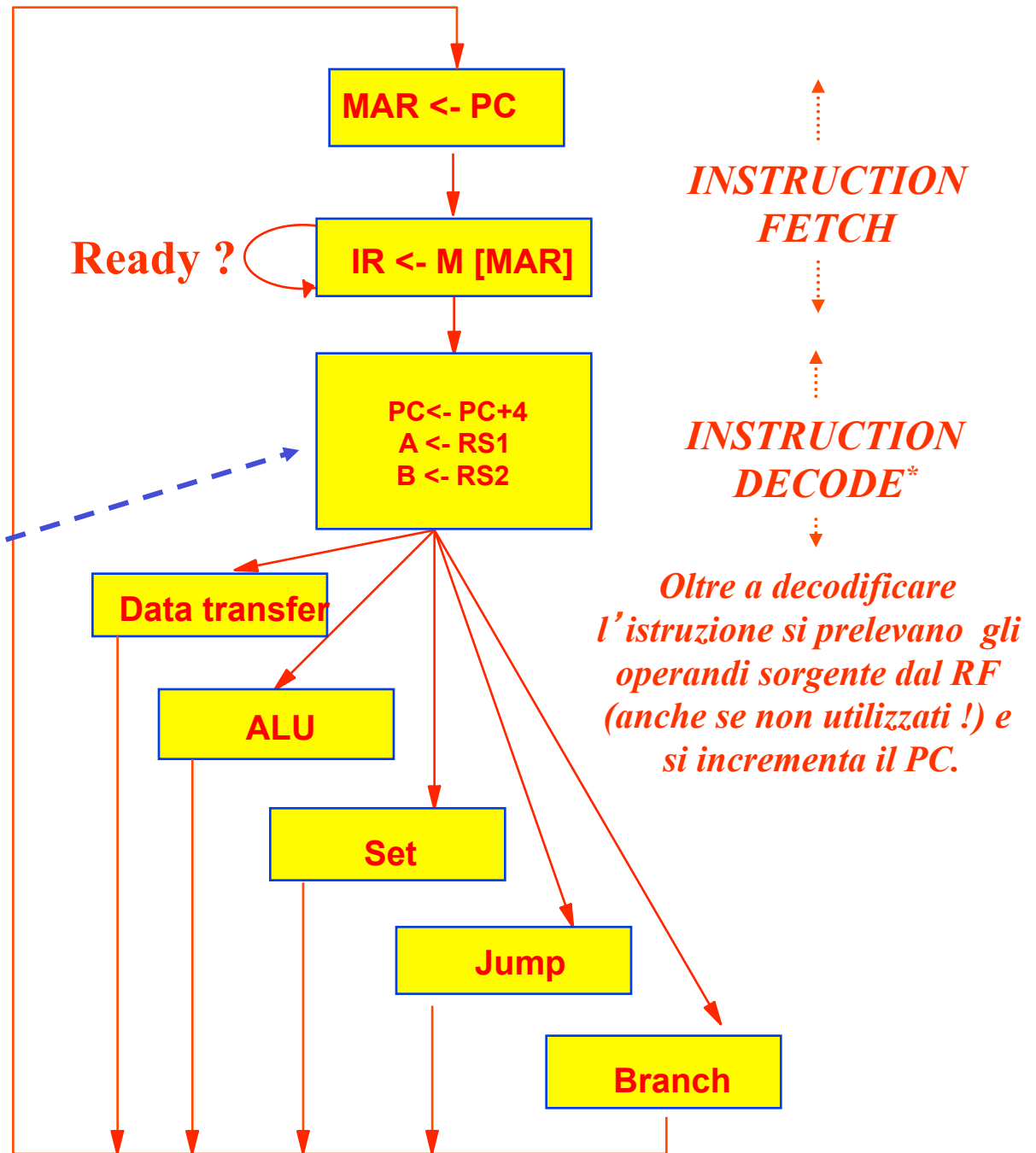N.B. I primi tre stadi sono comuni a *tutte* le istruzioni



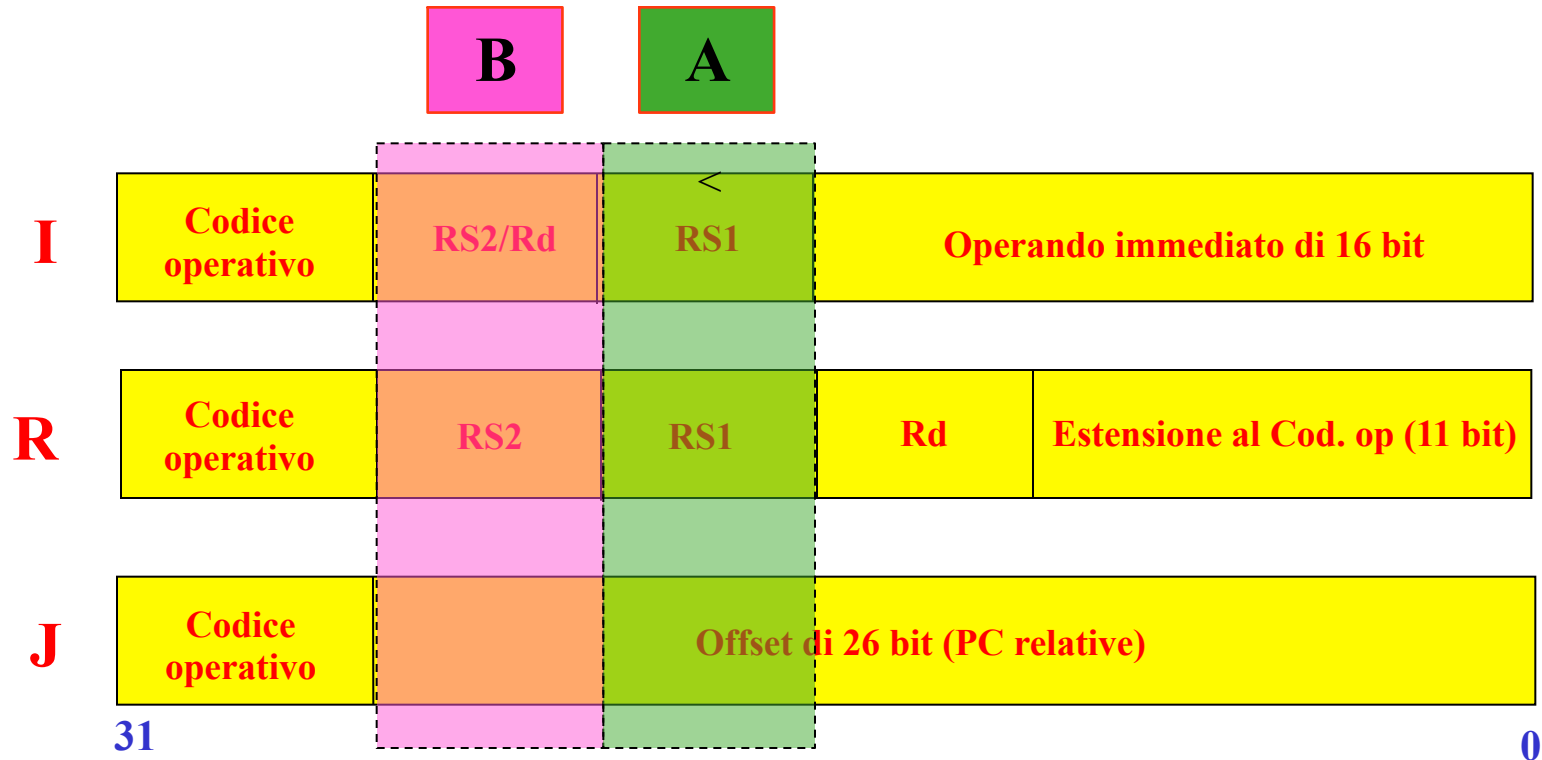Estrazione “automatica” dei registri durante la fase di *decode* di una istruzione (qualsiasi)




Questi 5 + 5 bit sono utilizzati per estrarre, preventivamente e ancora prima di conoscere che tipo di istruzione che è stata letta dalla memoria, dal Register File due registri in A e B. Nel caso di istruzione J non ci sono registri coinvolti e quindi saranno estratti bit corrispondenti all'offset. Nel caso di istruzione I, in B potrebbe finire il valore del registro destinazione (e.g. in una LD o operazione ALU (tipo I)).

Infine: i 5 + 5 bit rappresentano gli indici (o presunti tali) ma non il valore dei due registri che è contenuto nel Register File.


Gli stati della fase di fetch

- In questa fase si deve verificare se è presente un interrupt (evento esterno asincrono che la CPU deve “servire” con apposito software);
- se l’interrupt è presente e può essere servito ($IEN = \text{true}$) si esegue implicitamente l’istruzione di chiamata a procedura all’indirizzo 0, e si salva l’indirizzo di ritorno nell’apposito registro IAR;
- se l’interrupt non è presente o le interruzioni non sono abilitate, si va a leggere in memoria la prossima istruzione da eseguire (il cui indirizzo è in PC)

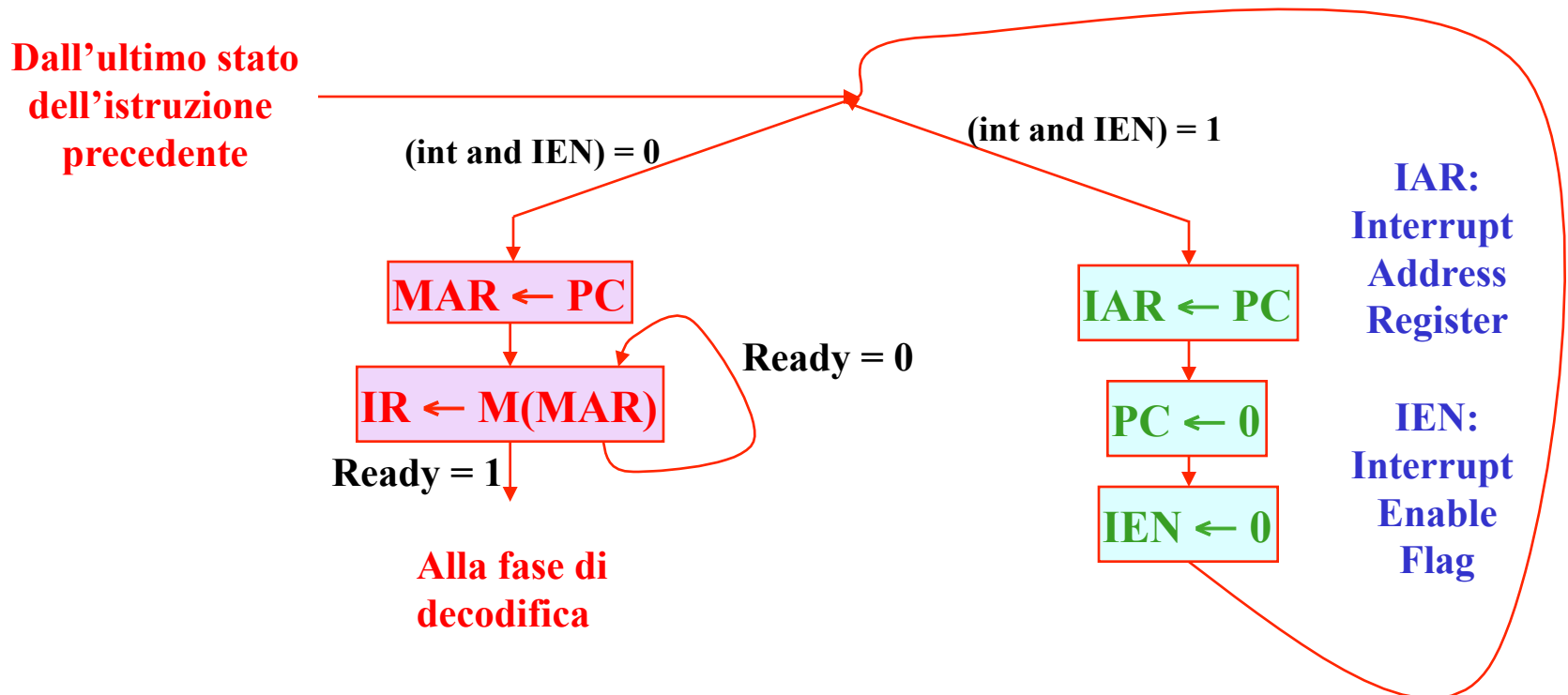


Il diagramma degli stati del controller

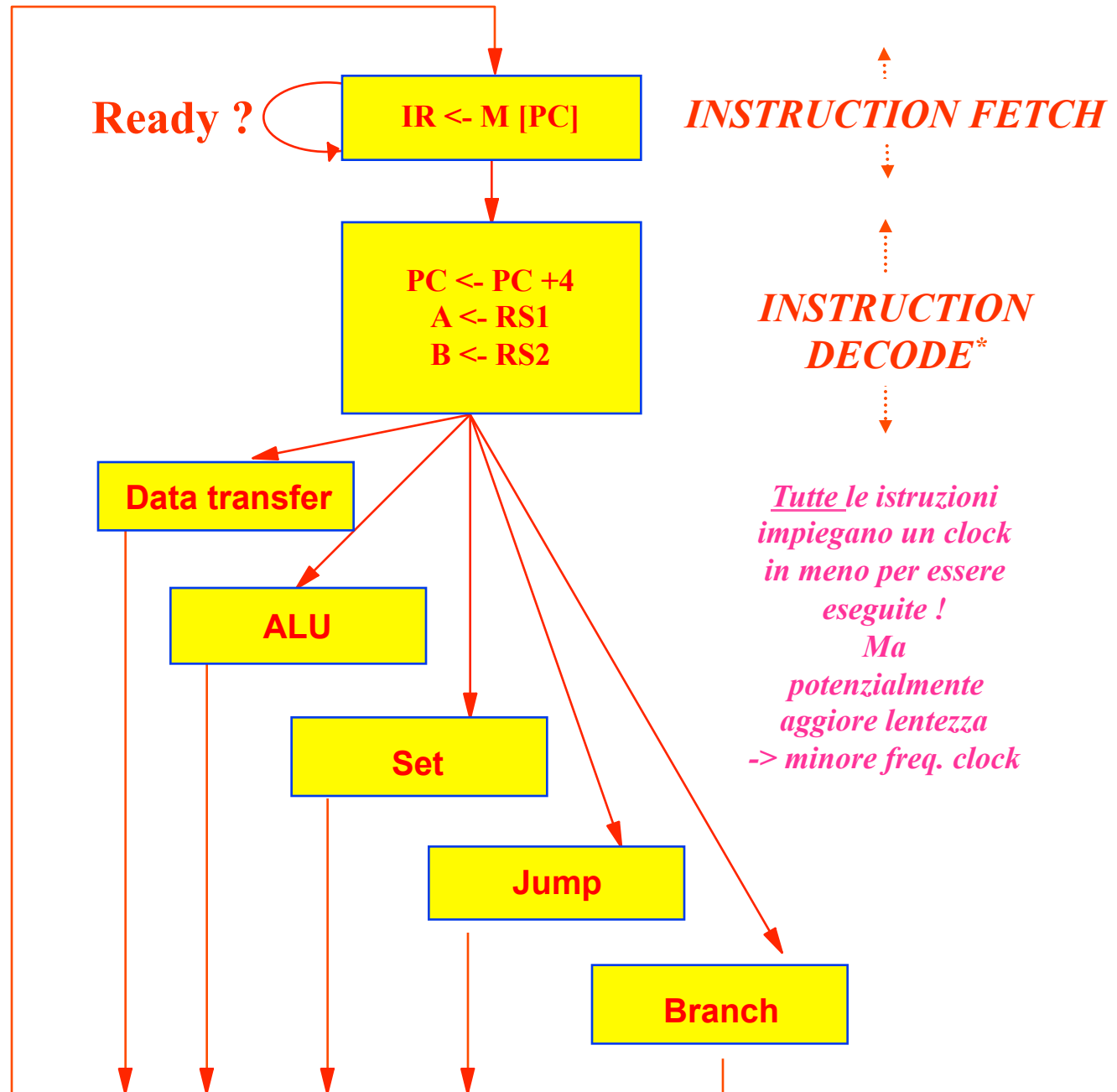
*Si modifica il DATAPATH in maniera da poter indirizzare la memoria dal PC.
Meno stati ma maggiore complessità*



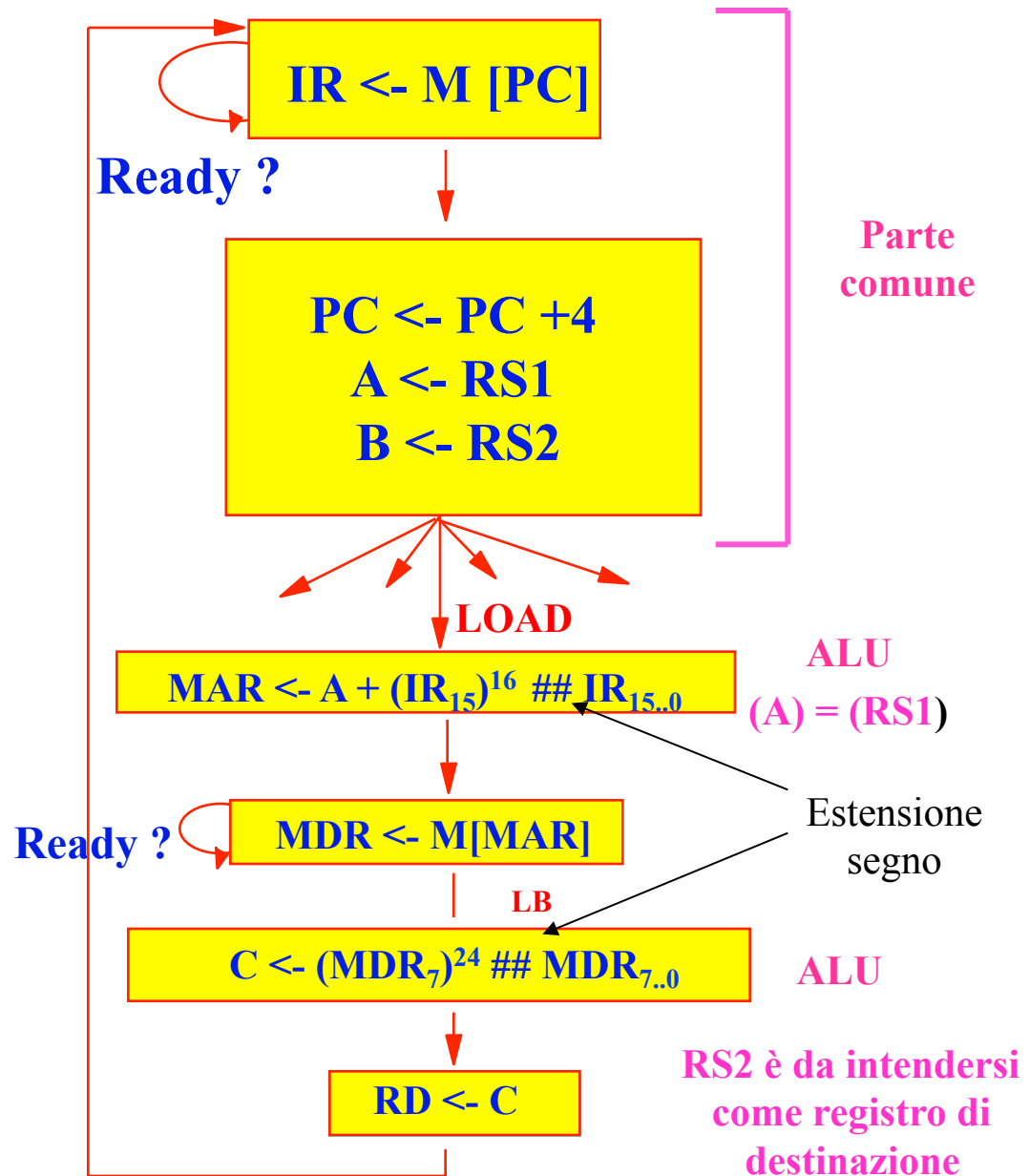Controllo per l'istruzione LB (*LOAD BYTE*)




Estensione del segno

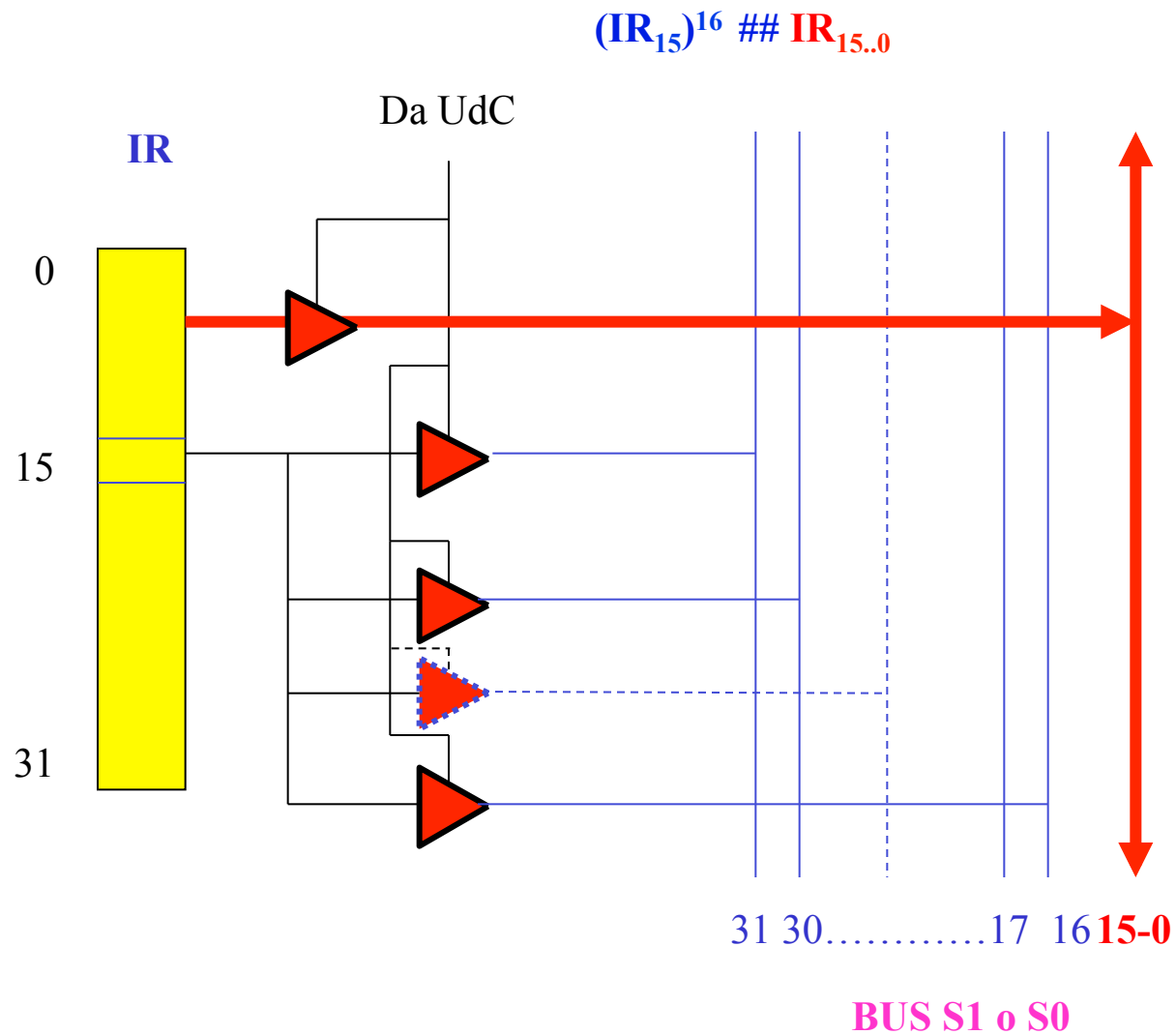

Controllo per le istruzioni di DATA TRANSFER


NB: in lettura la parte meno significativa del dato viene letta sempre allineata al registro MDR per permettere il filling

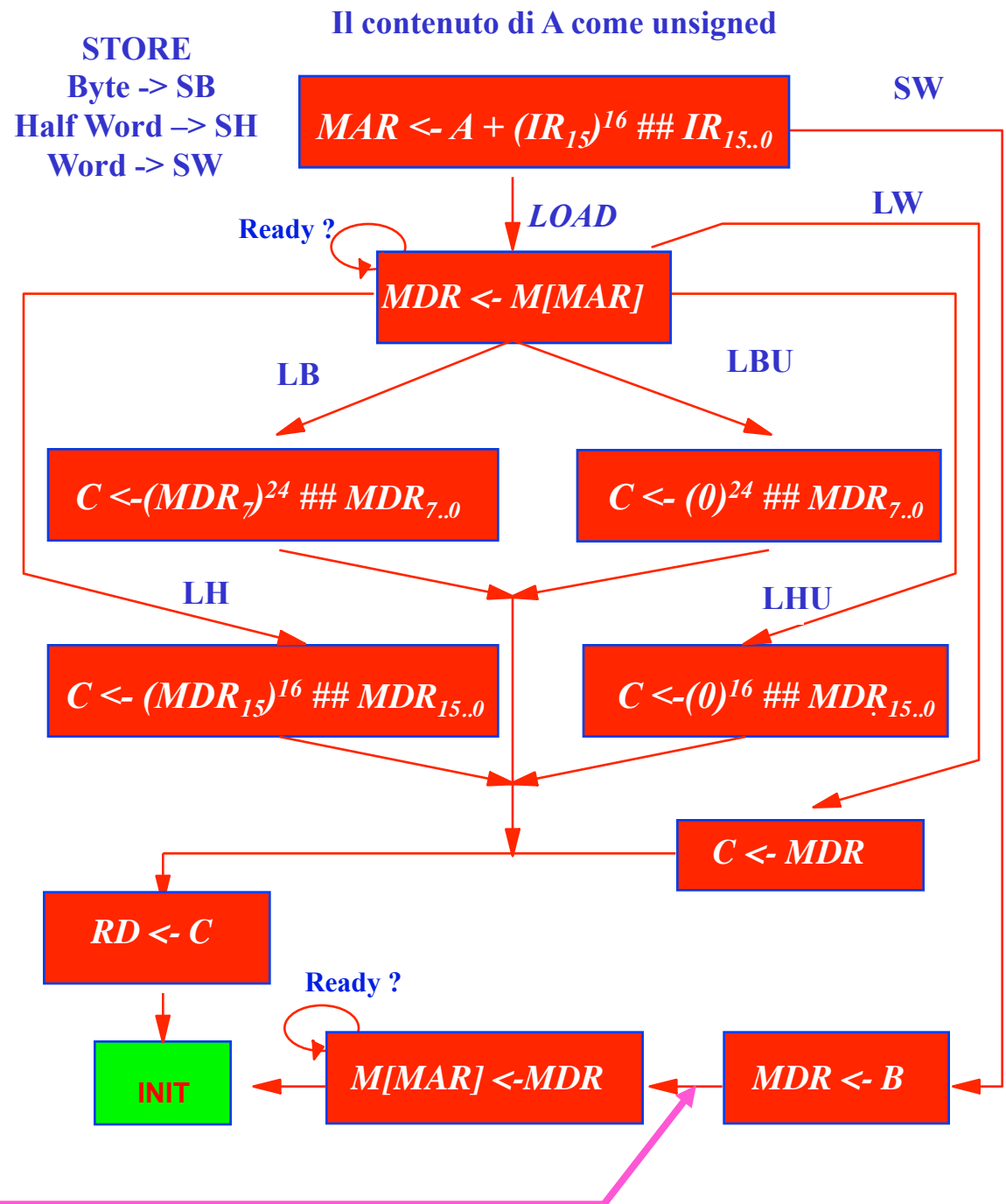Mancano nell'esempio SH e SB (sempre unsigned) che corrispondono a attivazione degli specifici WE delle memorie e "traslatori" dei bytes del registro MDR.
Come si realizzerebbero ?



Trasferimenti BYTE, HW

- I trasferimenti di bytes sono **SEMPRE** considerati allineati
- I trasferimenti di HW debbono avvenire a indirizzi multipli di 2
- I trasferimenti di Word debbono sempre avvenire a indirizzi multipli di 4
- In caso di disallineamento: fault
- Nel caso di store di dati di dimensione inferiore alla word **NON** si ha estensione del segno
- La lettura/scrittura di bytes e HW (a causa del reciproco disallineamento fra i registri e la memoria) implica che fra i registri e la memoria siano interposti dei mux/demux (realizzati con tristate)

 


Come sono attivati i
WE delle memorie ?
Progettare la rete

Trasferimento
"unsigned"

MDR

Trasferimenti BYTE, HW

 


I MUX 23-16 e 31-24 hanno come ingresso anche il bit 7 del byte 7-0 della memoria (LB) e il bit 15 del byte 15-8 della memoria (LH)
Ad esempio in una LB il MUX 7-0 si collega direttamente alla memoria mentre i MUX 15-8, 23-16 e 31-24 si collegano al bit 7 del MUX 7-0 proveniente dalla memoria. In una SH a indirizzo multiplo di 2 e non di 4 il DEMUX 7-0 dal MDR si collega alla memoria 23-16 e il DEMUX 15-8 alla memoria 31-24. Gli altri due bytes della memoria rimangono invariati


Esempi di istruzioni ALU

Duplicando i percorsi si
potrebbe risparmiare il
passaggio in TEMP

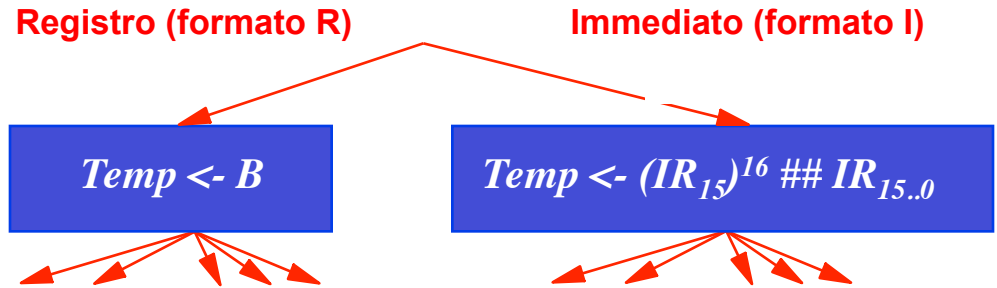Lo stesso schema si può
usare per gli shift etc.



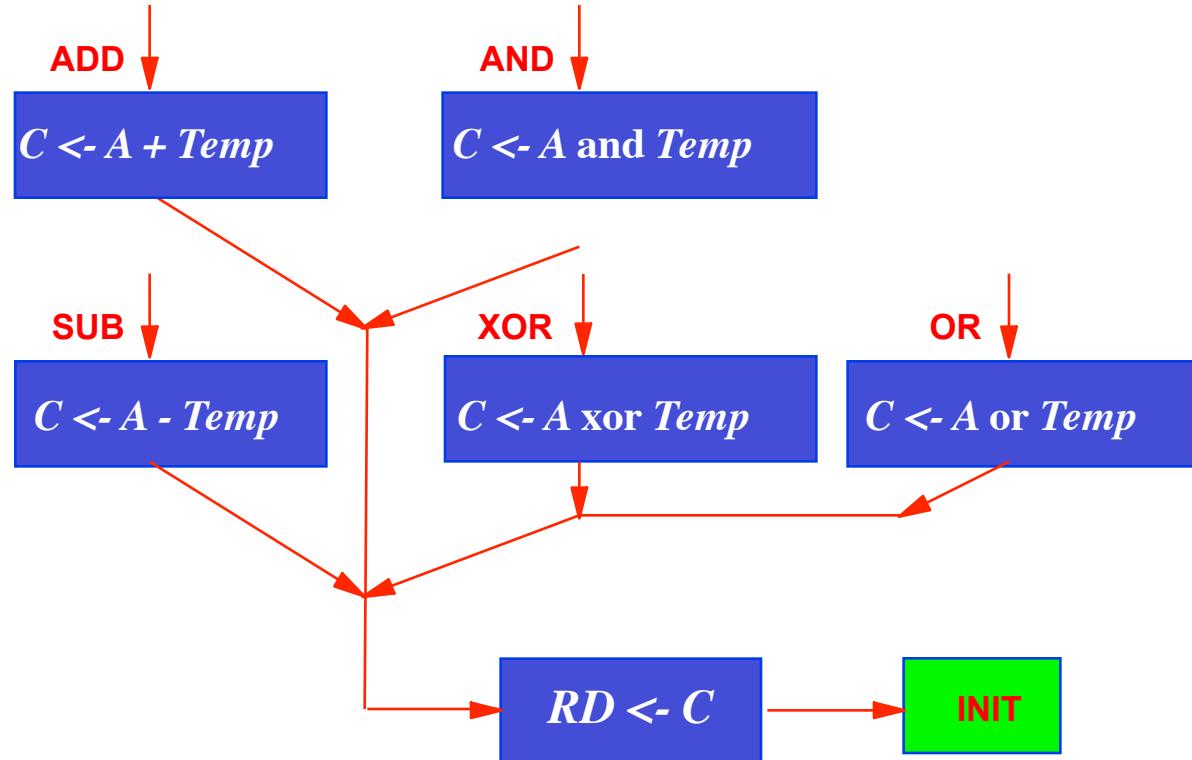
Il contenuto dei registri come signed se op aritmetica



Controllo per le istruzioni di SET

(*confronto*)


ex. SLT R1,R2,R3

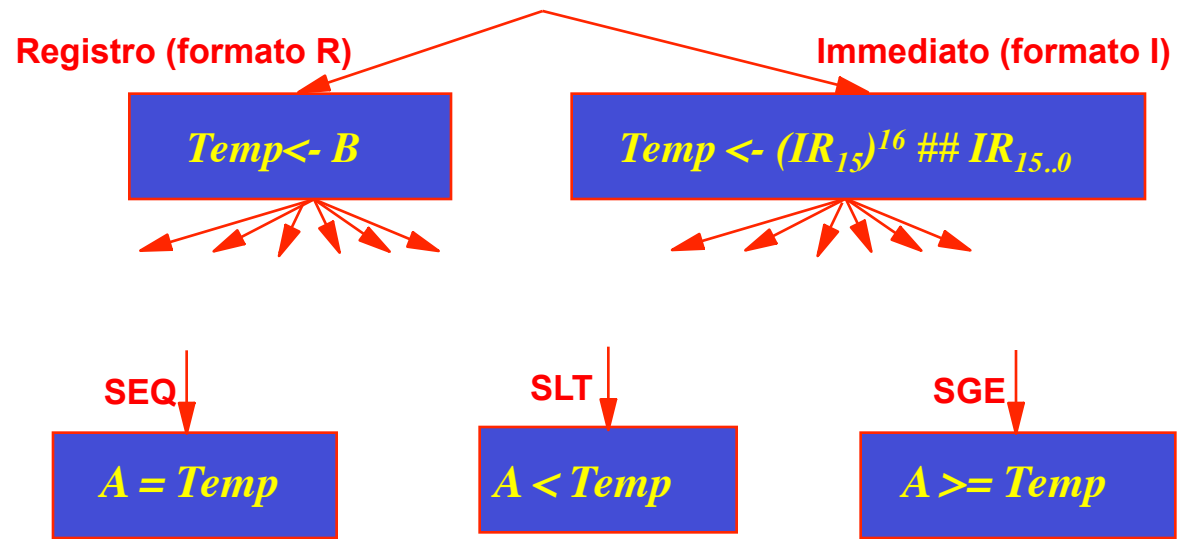

Duplicando i percorsi si
potrebbe risparmiare il
passaggio in TEMP

I micropassi sono eseguiti
in ALU ma il risultato
NON è memorizzato in
un registro: i flag sono
utilizzati dalla ALU per
impostare (almeno) il bit
0 del registro C

Il contenuto dei registri come signed

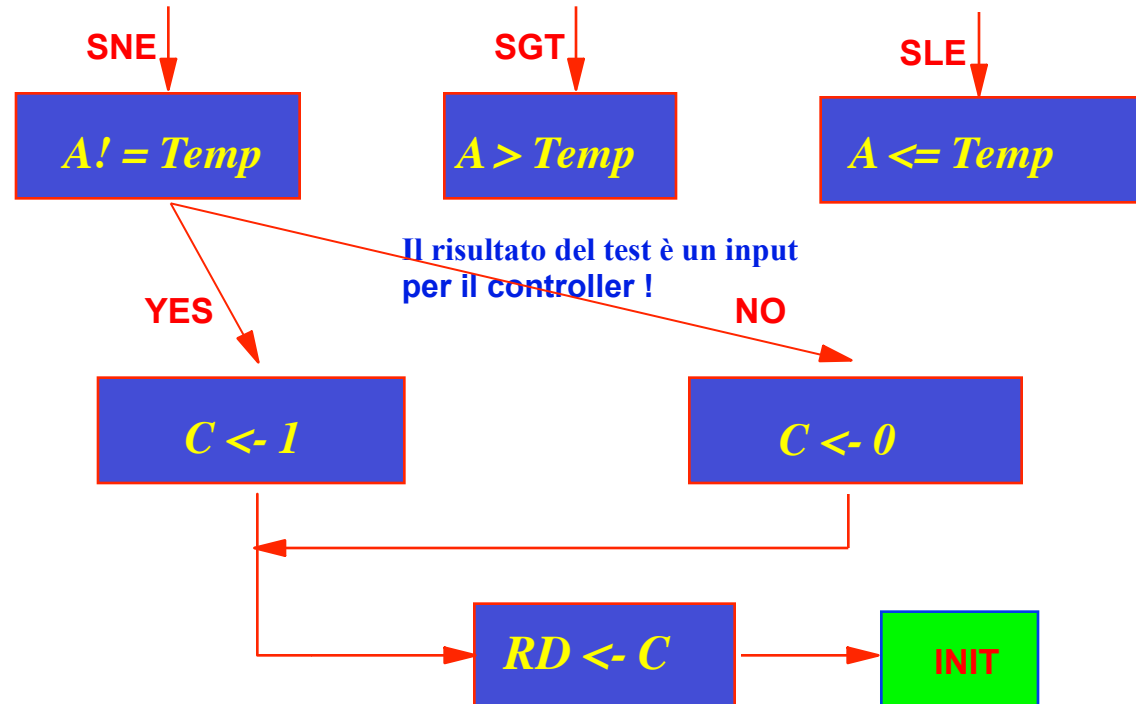


Per il salvataggio in R31

Controllo per le istruzioni di JUMP

Istruzione
formato I


Istruzione
formato J

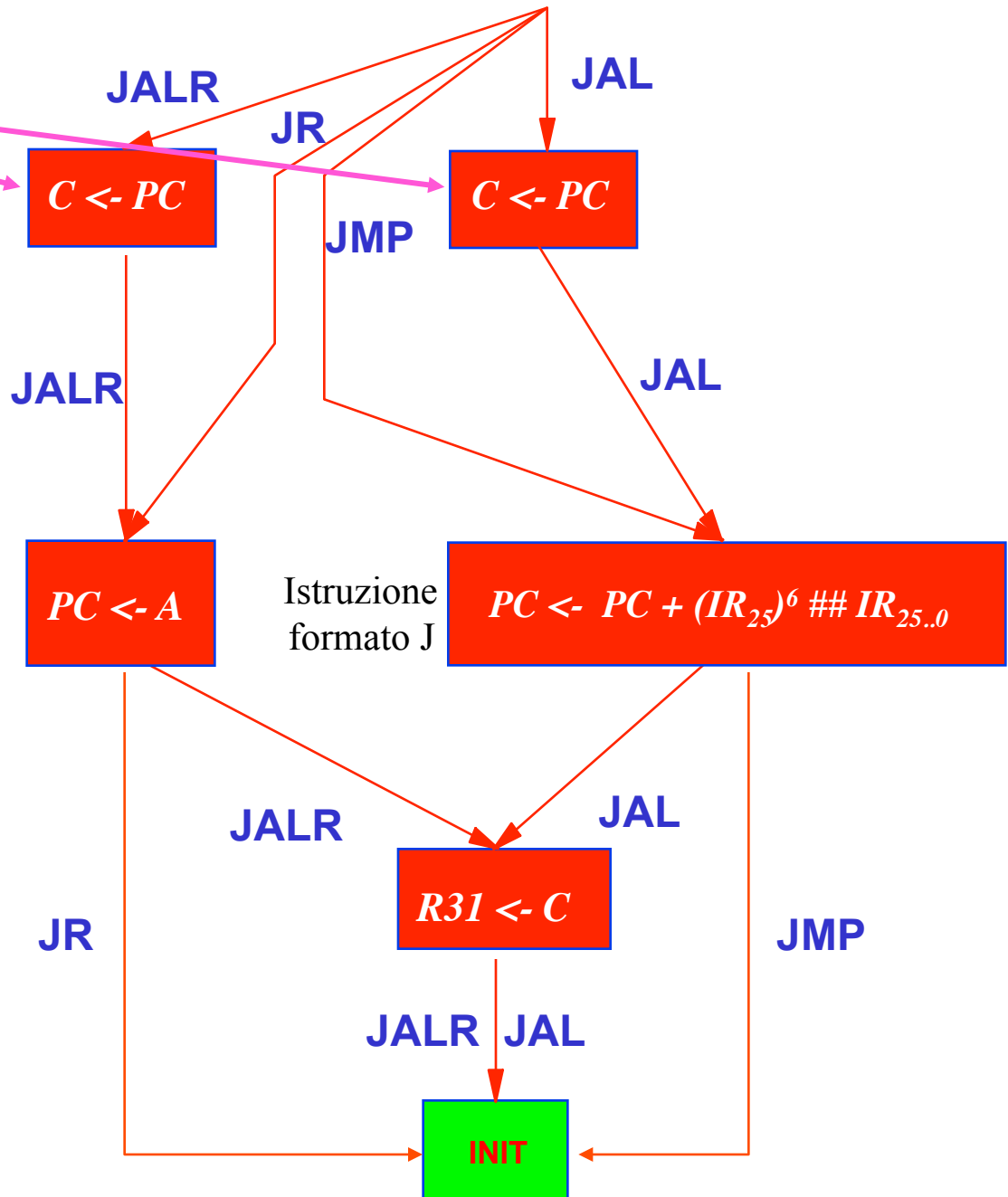

Controllo per le istruzioni di **BRANCH**

Ex. **BNEQZ R5, 100**

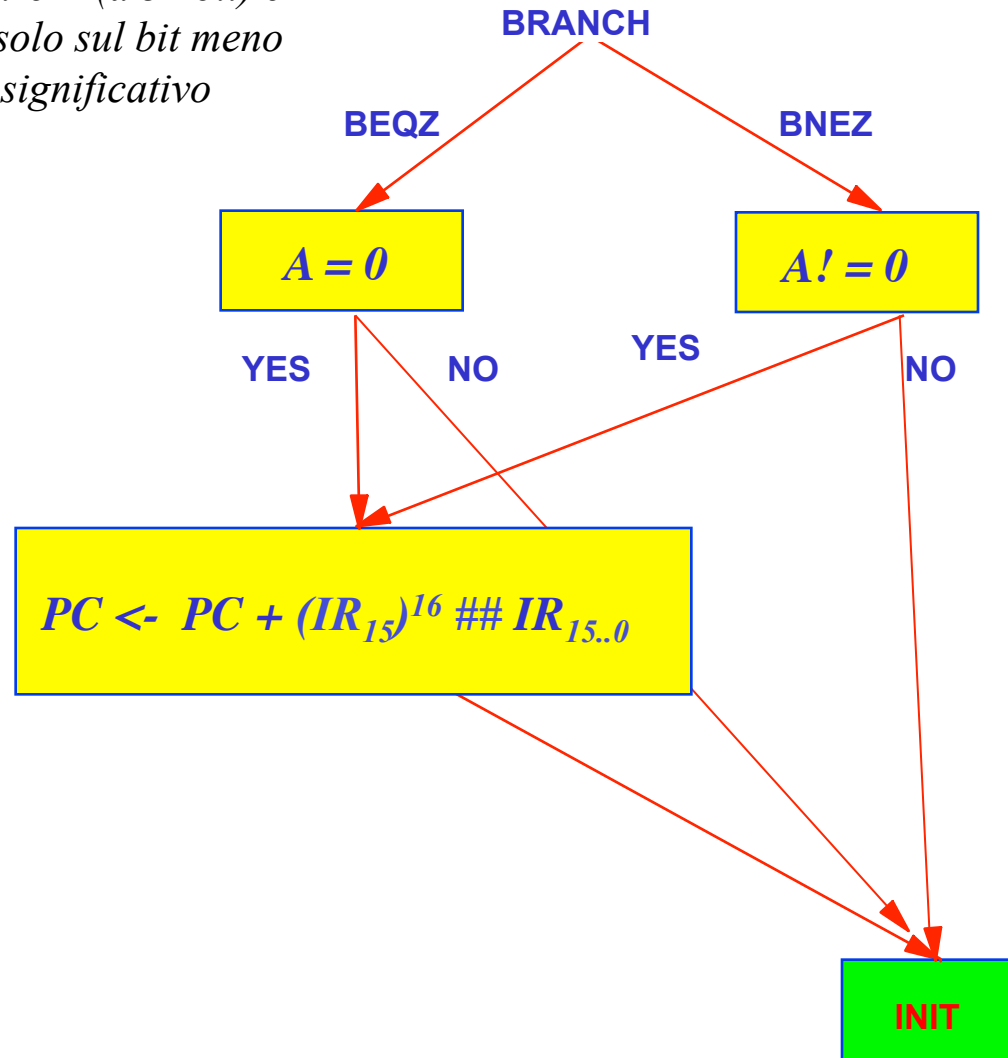*Il controllo se 0 (o !=0)
è fatto sull'intero
registro A (a 32 bit) e
non solo sul bit meno
significativo*



Numero di clock necessari per eseguire le istruzioni

Istruzione	Cicli	Wait	Totale
Load	6	2	8
Store	5	2	7
ALU	5	1	6
Set	6	1	7
Jump	3	1	4
Jump and link	5	1	6
Branch (taken)	4	1	5
Branch (not taken)	3	1	4

$$CPI = \sum_{i=1}^n (CPI_i * \frac{N_i}{\text{numero totale di istruzioni}})$$


Esempio su DLX

LOAD: 21%, STORE: 12%, ALU: 37%, SET: 6%, JUMP: 2%

BRANCH (taken): 12%, BRANCH (not-taken): 11%

➡ CPI = 6.3

Controllo cablato (*“hardwired”*)

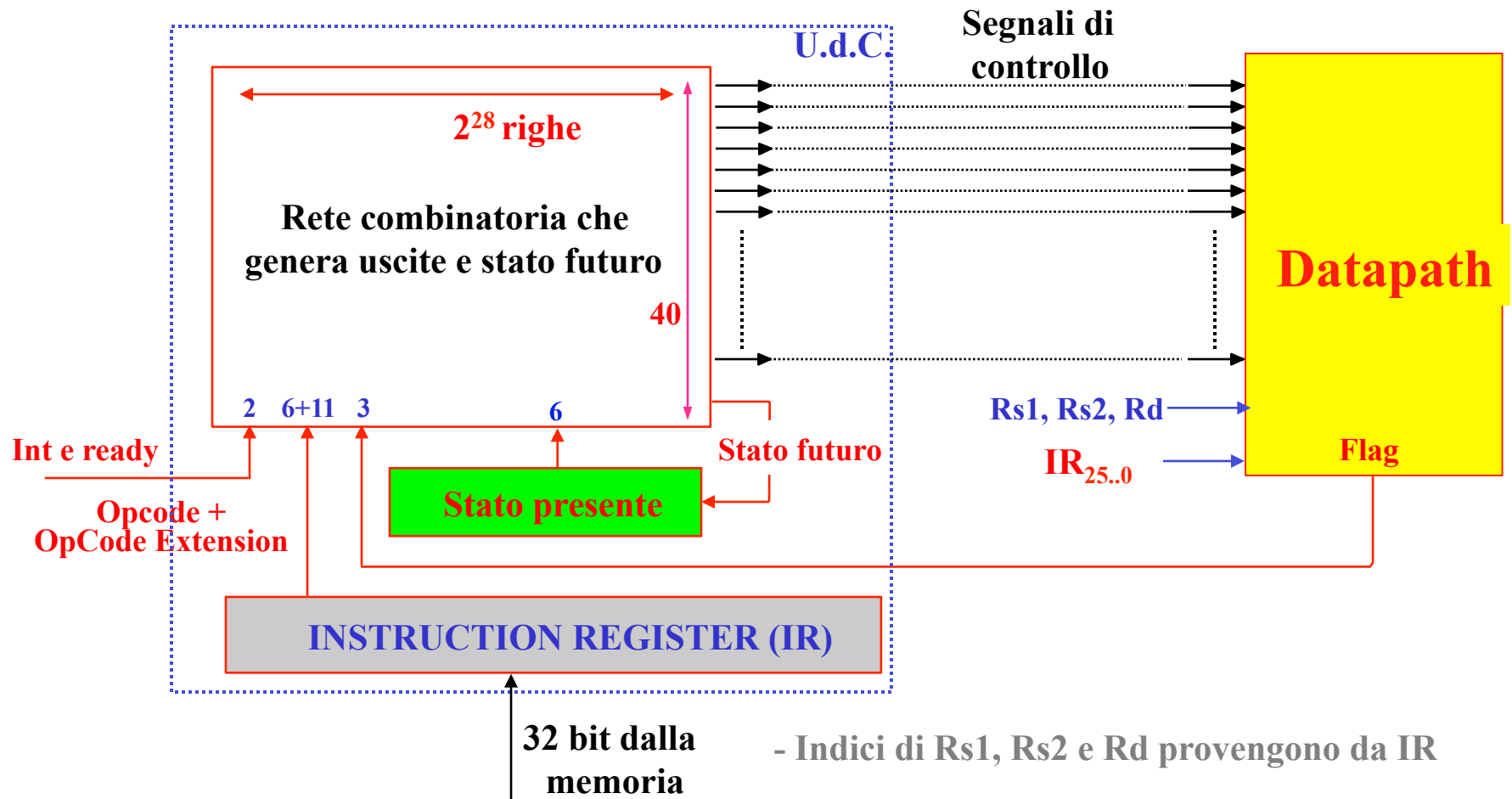

- Indici di Rs1, Rs2 e Rd provengono da IR
- IR_{25..0} sono portati ai bus S1 ed S2 del data path attraverso due buffer tristate
- U.d.C. genera anche i segnali di comando per la memoria (MEMRD e MEMWR)

I passi dell'esecuzione delle istruzioni

Nel DLX l'esecuzione di tutte le istruzioni può essere scomposta in *5 passi*, ciascuno eseguito in uno o più cicli di clock.

Tali passi sono detti:

- 1) FETCH:** l'istruzione viene prelevata dalla memoria e posta in IR.
- 2) DECODE:** l'istruzione in IR viene decodificata e vengono prelevati gli operandi sorgente dal Register File.
- 3) EXECUTE:** elaborazione aritmetica o logica mediante la ALU.
- 4) MEMORY:** accesso alla memoria e, nel caso di BRANCH aggiornamento del PC (“branch completion”).
- 5) WRITE-BACK:** scrittura sul Register File.

Le micro-operazioni eseguite in ciascun passo

1) FETCH

$\text{MAR} \leftarrow \text{PC} ;$

$\text{IR} \leftarrow \text{M}[\text{MAR}] ;$

2) DECODE

$\text{A} \leftarrow \text{RS1}, \text{B} \leftarrow \text{RS2}, \text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

Le *micro-operazioni* eseguite in ciascun passo

3) EXECUTE

• MEMORIA:

$MAR \leftarrow A + (IR_{15})^{16} \# \# IR_{15..0}$; (utilizzano ALU, S1, S2, dest)

$MDR \leftarrow B$; (NB: serve nelle Store ove $RD=RS2$
operazione non significativa nelle LOAD)

• ALU:

$C \leftarrow A \text{ op } B \text{ (oppure } A \text{ op } (IR_{15})^{16} \# \# IR_{15..0})$;

$C \leftarrow \text{sign}(A \text{ op } B \text{ (oppure } A \text{ op } (IR_{15})^{16} \# \# IR_{15..0}))$; se SCn

• BRANCH:

$\text{Temp} \leftarrow PC + (IR_{15})^{16} \# \# IR_{15..0}$; (utilizza ALU, S1, S2, dest: qui non si sa
ancora se si deve saltare)

• J e JAL

$\text{Temp} \leftarrow PC + (IR_{25})^6 \# \# IR_{25..0}$;

• JR e JALR

$\text{Temp} \leftarrow A$;

Le *micro-operazioni* eseguite in ciascun passo

4) MEMORY

- Memoria:

$MDR \leftarrow M[MAR]; (LOAD)$

$M[MAR] \leftarrow MDR; (STORE)$

- BRANCH:

If (Cond) $PC \leftarrow Temp;$

[A] è il registro che condiziona il salto (Cond);

- JAL e JALR:

$C \leftarrow PC;$

Le *micro-operazioni* eseguite in ciascun passo

5) WRITE-BACK

- istruzioni diverse da J, JR, JAL, JALR

$C \leftarrow \text{MDR};$ (*se è una LOAD – due micropassi*)

$\text{RD} \leftarrow C;$

- istruzioni J, JR, JAL, JALR

$\text{PC} \leftarrow \text{Temp};$

$\text{RD} \leftarrow C;$