# Calcolatori Elettronici T Ingegneria Informatica

# 06 Programmable Interrupt Controller (PIC)



## Gestione delle interruzioni con PIC

- Abbiamo già visto che è possibile, opzionalmente, utilizzare un dispositivo ad-hoc per la gestione di multiple sorgenti interruzioni denominato PIC
- Il PIC velocizza e facilita la fase di analisi e gestione degli interrupt
- Tipicamente un PIC consente di:
  - Abilitare disabilitare singole interruzioni
  - Fornire informazioni sulle interruzioni asserite
  - Gestire la priorità delle interruzioni
- Per le ragioni evidenziate, un PIC è programmabile mediante l'utilizzo di opportuni registri interni
- Sebbene sia sempre possibile una gestione interamente software delle interruzioni, l'utilizzo di un PIC può essere una valida alternativa
- Per queste ragioni, progettiamo un PIC molto semplice

# Progetto di un semplice PIC


In un sistema basato sul DLX, con 1 GB di EPROM mappata negli indirizzi bassi e 512 MB di RAM mappata negli indirizzi alti, sono presenti e già progettate 2 porte a 8 bit in INPUT (IN\_1 e IN\_0) e 2 porte a 8 bit in OUTPUT (OUT\_1 e OUT\_0) basate sul protocollo di handshake. Progettare un semplice PIC al fine di assegnare le seguenti priorità statiche alle quattro interruzioni: IN\_1 (massima priorità), IN\_0, OUT\_1 e OUT\_0 (minima priorità). Il PIC dovrà inoltre consentire di:

- a) disabilitare/abilitare selettivamente, mediante parole di controllo, ciascuna interruzione generata dalle 4 periferiche
- b) fornire le interruzioni asserite (tra quelle abilitate)
- c) fornire un codice che indica qual è l'interruzione più prioritaria (tra quelle abilitate) in un determinato istante

Utilizzando la rete logica progettata gestire le quattro interruzioni in modo che durante l'esecuzione dell'interrupt handler sia eseguito, nel modo più rapido possibile, solo il trasferimento attivo più prioritario in quel momento. Eventuali altre richieste di trasferimento attive saranno gestite durante successive esecuzioni dell'interrupt handler. I dati letti dalle porte in INPUT dovranno essere scritti a FFFF0080 (IN\_1) e FFFF0040 (IN\_0) mentre i dati da scrivere nelle porte in OUTPUT dovranno essere letti da FFFF0020 (OUT\_1) e FFFF0010 (OUT\_0). All'avvio del sistema il PIC dovrà automaticamente disabilitare tutte le richieste di interruzione provenienti dalle quattro porte.

- Scrivere il codice che abilita tutte le interruzioni nel PIC e il codice che consente di leggere lo stato degli interrupt
- Scrivere il **codice ottimizzato dell'** interrupt handler (i registri da R25 a R29 possono essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare).

 Il **PIC** (*Programmable Interrupt Controller*), in grado di gestire 4 interruzioni, può essere schematizzato nel modo sequente:



Nel PIC, la massima priorità è assegnata a INT\_3, quella minima a INT\_0. Le priorità sono statiche, come previsto dal testo.

I segnali di ingresso del PIC INT\_3, INT\_2, INT\_1 e INT\_0 sono connessi ai 4 interrupt delle periferiche in modo da soddisfare i vincoli sulla priorità previsti dal testo del problema.

Scrivendo a CS\_PIC\_SET\_INTs, i dati presenti sui pin D[3..0] consentono di abilitare/disabilitare i singoli interrupt.

Gli interrupt asseriti dalle periferiche, tra quelli abilitati, possono essere letti, a CS\_PIC\_READ\_INTS, attraverso i segnali ENABLED\_INT[7..0]. Essendo previsti solo 4 interrupt, 4 degli 8 bit sono cablati a 0 (i 4 bit più significativi).

Il codice che corrisponde all'interrupt più prioritario, tra quelli abilitati, potrà essere letto, a CS\_PIC\_READ\_CODE, attraverso i segnali INT\_CODE[15..0]. Di questi ultimi 16 segnali, 12 saranno sempre cablati a 0 per ragioni chiarite in seguito.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema

#### Memorie:

```
RAM_512_MB mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_1_GB mappata da 00000000h:3FFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB
```

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

```
CS_INPUT_PORT_0 mappato a 80000000h
CS_INPUT_PORT_1 mappato a 80000001h
CS_OUTPUT_PORT_0 mappato a 80000002h
CS_OUTPUT_PORT_1 mappato a 80000003h


CS_PIC_SET_INTS mappato a 80000004h
CS_PIC_READ_INTS mappato a 80000008h
CS_PIC_READ_CODE mappato a 8000000Ch
```


### Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

 $CS\_EPROM\_2 = BA31*\cdot BE2$   $CS\_EPROM\_3 = BA31*\cdot BE3$ 


```
CS_RAM_0 = BA31 \cdot BA30 \cdot BE0
CS_RAM_1 = BA31 \cdot BA30 \cdot BE1
CS_RAM_2 = BA31 \cdot BA30 \cdot BE2
CS_RAM_3 = BA31 \cdot BA30 \cdot BE3
CS INPUT PORT 0 = BA31·BA30*·BA3*·BA2*·BE0·IBF_0 mappato a 80000000h
CS_INPUT_PORT_1 = BA31·BA30*·BA3*·BA2*·BE1·IBF_1 mappato a 80000001h
CS_OUTPUT_PORT_0 = BA31 · BA30 * · BA3 * · BA2 * · BE2 · OBF 0 * mappato a 80000002h
CS OUTPUT PORT 1 = BA31·BA30*·BA3*·BA2*·BE3·OBF 1* mappato a 80000003h
CS PIC SET INTS = BA31·BA30*·BA3*·BA2 mappato a 80000004h
CS PIC READ INTs = BA31 · BA30 * · BA3 · BA2 * · MEMRD
                                                   mappato a 8000008h
                  = BA31 · BA30 * · BA3 · BA2 · MEMRD mappato a 8000000Ch
CS PIC READ CODE
CS\_EPROM\_0 = BA31**BE0
CS\_EPROM\_1 = BA31*·BE1
```

 Nel sistema sono presenti due porte in input, collegate ai bus dati BD[7..0] (INPUT PORT 0) e BD[15..8] (INPUT PORT 1)




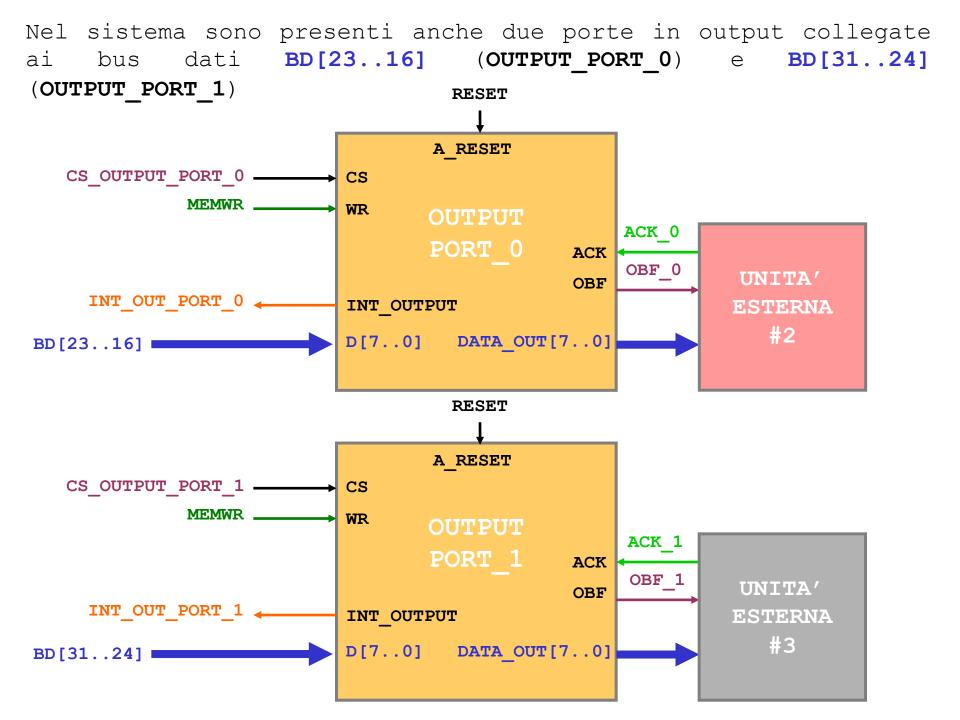

 Al fine di abilitare e disabilitare selettivamente gli interrupt si possono utilizzare quattro FFD. I quattro bit D[3..0] sono connessi ai segnali BD[3..0] del bus dati e utilizzati per condizionare ogni singola interruzione mediante i segnali EN\_INT\_0,EN\_INT\_1,EN\_INT\_2 e EN\_INT\_3 generati dalle reti sequenti:



 Di conseguenza, in ogni istante, gli interrupt abilitati risultano dalle uscite di questa rete:




Si ricorda che, come mostrato nello schema ai morsetti del PIC, risulta:


```
INT_0 = INT_OUT_PORT_0
INT_1 = INT_OUT_PORT_1
INT_2 = INT_IN_PORT_0
INT_3 = INT_IN_PORT_1
```

Al pin di interrupt del DLX è pertanto inviato il segnale:

 Per evitare problemi di *metastabiità* è possibile campionare lo stato degli interrupt, prima di procedere alla loro lettura, per esempio con quattro FFD che campionano gli interrupt sul fronte di salita di **MEMRD**.




 Al fine di leggere lo stato degli interrupt asseriti, tra quelli che sono stati abilitati, si utilizzano dei buffer tristate pilotati dal segnale CS PIC READ INTs come segue:



I segnali ENABLED INT[7..0] sono connessi al bus dati BD[7..0]

 La rete seguente, consente di leggere a CS\_PIC\_READ\_CODE il codice a 16 bit (per ragioni mostrate dopo) dell'interrupt più prioritario (BD[15..0])



CS PIC READ CODE

2) INT 2


3) INT 3 (Massima)

```
I codici di priorità, a 16 bit per velocizzare l'handler, associati alle
quattro interruzioni e letti all'indirizzo CS PIC READ CODE, risultano:
0800h se è asserito SYNC ENABLED INT 3 (massima priorità)
0400h se è asserito SYNC ENABLED INT 2 e non SYNC ENABLED INT 3
0200h se è asserito SYNC ENABLED INT 1 e non SYNC ENABLED INT 2 o
                                            SYNC ENABLED INT 3
0100h se è asserito SYNC ENABLED INT 0 e nessun altro segnale
Il codice per abilitare le interruzioni dalle 4 porte risulta:
LHI R25,8000h ; R25 = 80000000h
ADDI R26,R0,000Fh ; R26 = 0 + 0000000F
SB R26, (R25) 04h; scrive il byte 0Fh contenuto in R26
                     ; all'indirizzo CS PIC SET INTs (80000004h)
Il codice per leggere quali sono le interruzioni asserite:
LHI R25,8000h ; R25 = 80000000h
LBU R26, (R25) 08h ; legge in R26 gli interrupt asseriti, tra quelli
                     ; abilitati, all'indirizzo CS PIC READ INTS
                     ; (80000008h)
```

#### Il codice dell'interrupt handler è il seguente:

```
00000000: LHI R25,8000h
                             ; prepara indirizzo 8000000h
00000004: LHU R26, (R25) 0Ch
                             ; lettura del codice di priorità a 16 bit
                             ; all'indirizzo CS PIC READ CODE
00000008: LHI R27,FFFF
                             ; prepara in R27 l'indirizzo per
                              : operazioni comuni successive al salto
                             ; salta all'indirizzo presente in R26
0000000C: JR R26
                             ; che corrisponde al codice di interrupt
                              ; più prioritario letto mediante LHU
00000100: LBU R28, (R27)10h
                             ; legge in memoria un byte a FFFF0010h
                             ; scrive quanto letto in OUTPUT PORT 0
00000104: SB R28, (R25)2h
00000108: RFE
                              ; (80000002h) e ritorna dall'interrupt
00000200: LBU R28, (R27)20h
                             ; legge in memoria un byte a FFFF0020h
00000204: SB R28, (R25)3h
                             ; scrive quanto letto in OUTPUT PORT 1
00000208: RFE
                             ; (80000003h) e ritorna dall'interrupt
00000400: LBU R28, (R25)0
                             ; legge da INPUT PORT 0 (80000000h)
                             ; scrive byte in memoria a FFFF0040h
00000404: SB R28, (R27)40h
                             ; ritorna dall'interrupt
00000408: RFE
00000800: LBU R28, (R25)1
                             ; legge da INPUT PORT 1 (8000001h)
                             ; scrive byte in memoria a FFFF0080h
00000804: SB R28, (R27)80h
00000808: RFE
                              ; ritorna dall'interrupt
```

## Interfacciamento RAM

 

#### Interfacciamento EPROM

